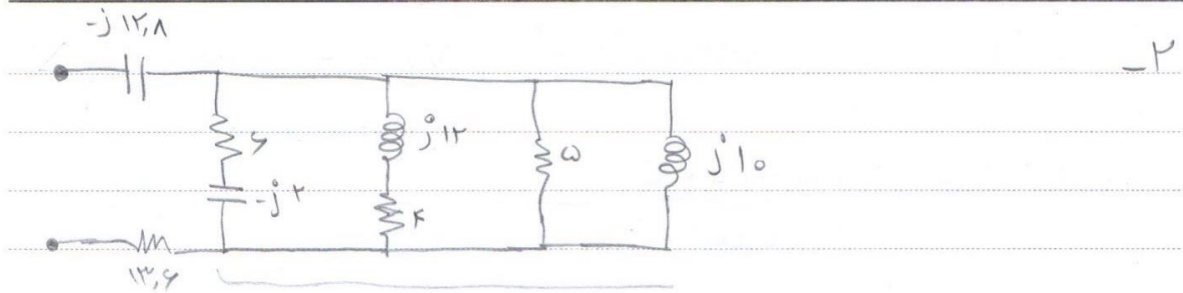


Date




$$\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{10j} + \frac{1}{10} + \frac{1}{K+j12} + \frac{1}{5-j2} = -\frac{j}{10} + \frac{1}{10} + \frac{K-j12}{10K} + \frac{5+j2}{K}$$

$$= \frac{-j10 + 10 + K - j12 + 2K + j10}{10K} = \frac{10 - j20 + 3K}{10K} = \frac{3K - j20}{10K}$$

$$\Rightarrow Z_1 = \frac{10K}{3K - j20} = \frac{2K + 1j}{10} = 2K + 1j$$

$$\Rightarrow Z_{eq} = 13.6 + 2K + 1j - 12.8j = 13.6 - 11.8j$$
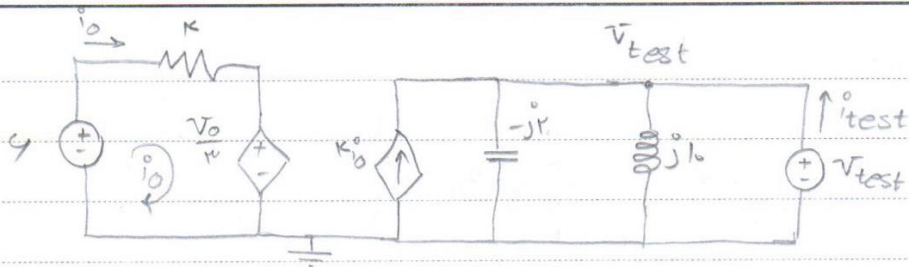
$$\Rightarrow Y_{ab} = \frac{1}{13.6 - 11.8j} = \frac{13.6 + 11.8j}{K_{00}} = 0.10K + 0.10j$$




$$\text{KCL}_{\text{test}}: -i_o + j \frac{V_{\text{test}}}{1} - j \frac{V_{\text{test}}}{10} - i_{\text{test}} = 0$$

$$\text{KVL}_0: -4 + \mu i_o + \frac{V_{\text{test}}}{1} = 0 \Rightarrow -\mu i_o = \frac{V_{\text{test}}}{1} - 4$$


$$\Rightarrow \frac{V_{\text{test}}}{10} - 4 + j \frac{V_{\text{test}}}{10} - i_{\text{test}} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{10 + j4}{10} V_{\text{test}} = i_{\text{test}} + 4$$
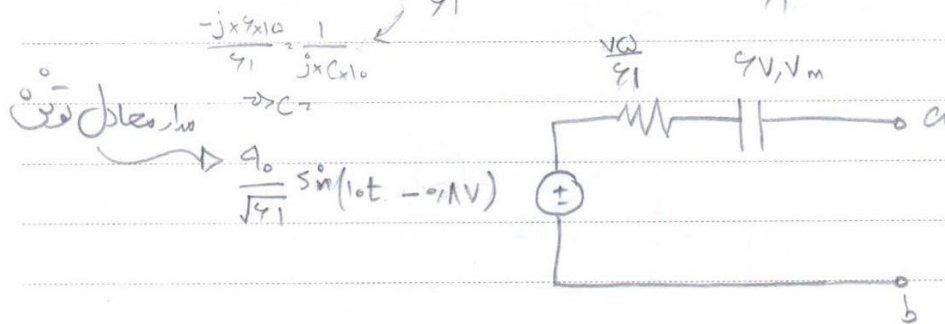
$$\Rightarrow V_{\text{test}} = \frac{10(10 + j4)}{41} i_{\text{test}} + \frac{40(10 + j4)}{41}$$




در حضور منبع ولتاژ سینوسی

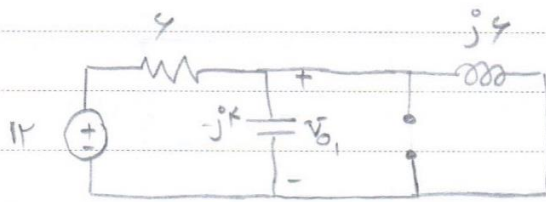

$$\bar{V}_{o1} = \frac{-12 \angle 0^\circ}{2-j4} \times 2 = \frac{2}{2-j} \times 12 = \frac{2-j}{5} \times 12 \xrightarrow{\text{مقدار ماکزیمم}} \bar{V}_{o1} = \frac{12\sqrt{5}}{5} \cos(10t - 0.464)$$


در حضور منبع جریان سینوسی

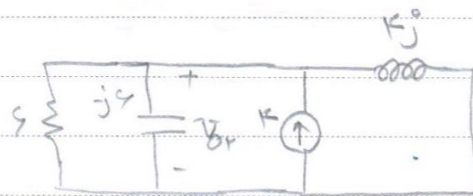

$$\text{KCL: } \frac{\bar{V}_{or}}{2} + j4 \frac{\bar{V}_{or}}{2} - K = j \frac{\bar{V}_{or}}{2} = 0 \Rightarrow \frac{2-j}{2} \bar{V}_{or} = K \Rightarrow \bar{V}_{or} = \frac{2K}{2-j}$$

$$\Rightarrow \bar{V}_{or} = \frac{2+j}{5} \times K \xrightarrow{\text{مقدار ماکزیمم}} \bar{V}_{or} = \frac{K\sqrt{5}}{5} \sin(10t + 0.464)$$


در حضور منبع ولتاژ DC

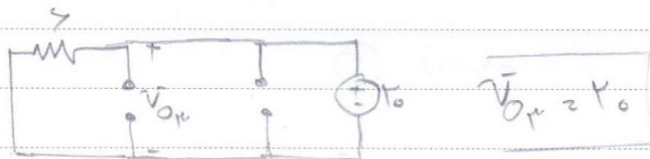

$$\bar{V}_{or} = 12$$

$$\rightarrow \bar{V}_o = \bar{V}_{o1} + \bar{V}_{or} + \bar{V}_{or}$$

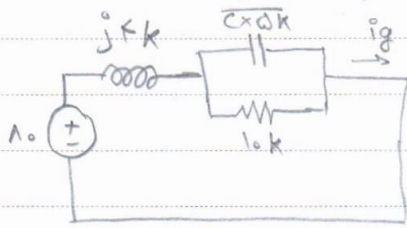۷- الف) قیمت موهومی امپدانس معادل را باید برای چه شرط باشد.



$$Z_{eq} = j4k + \frac{-j}{\frac{1}{C\omega} + 10k}$$

$$= j4k + \frac{-j}{\frac{-j + C\omega M}{C\omega k}} = j4k + \frac{-j \times 10k}{C\omega M - j}$$

$$= j4k - \frac{j \times 10k (C\omega M + j)}{(C\omega M)^2 + 1} \xrightarrow{\text{Im}(Z_{eq})} 4k - \frac{C \times \omega \times 10^4}{C^2 \times 10^4 \times 10^4 + 1} = 0$$

$$\Rightarrow 10 \times C^2 - \omega \times 10^4 \times C + 4 \times 10^4 = 0 \Rightarrow C^2 - \omega \times 10^4 \times C + 4 \times 10^4 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1 \approx 0 \times 10^{-4} \\ C_2 \approx 1 \times 10^{-4} \end{cases}$$

if $C = C_1 \Rightarrow Z_{eq} = \frac{10k}{10^4 + 1} = 14.32 \Rightarrow ig = 1.49$ (ب)

خودتان
 $\Rightarrow ig = 1.49 \cos 0.0001t$

if $C = C_2 \Rightarrow Z_{eq} = \frac{10k}{14 \times 10^4 + 1} = 9.913 \times 10^{-4} \Rightarrow ig = 1.012m$

خودتان
 $\Rightarrow ig = 1.012 \times 10^{-3} \cos 0.0001t$