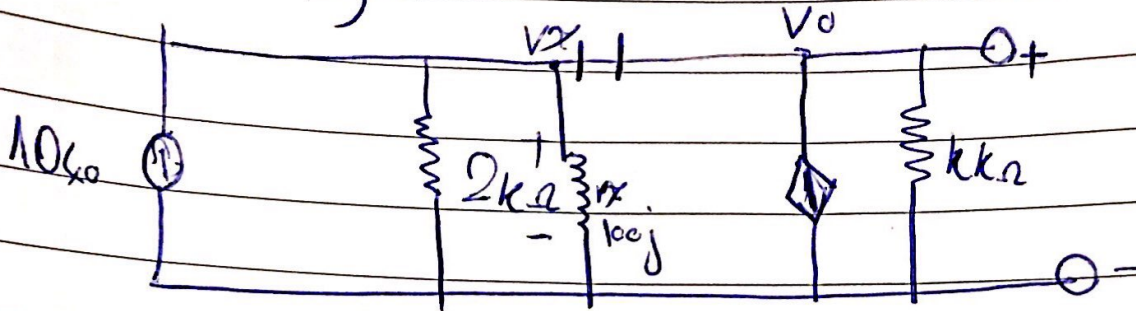



$$\omega = 1 \text{ k Rad/s}$$



$$KCL: -10 + \frac{V_x}{2 \times 10^3} + \frac{V_x}{100j} + \frac{V_x - V_o}{-250j} = 0 \rightarrow V_x = \frac{2 \times 10^3 - 10V_o}{j + 12}$$

$$\frac{V_o - V_x}{-180j} + 0.1V_x + \frac{V_o}{4 \times 10^3} = 0 \rightarrow V_x = \frac{10V_o - 400}{15}$$
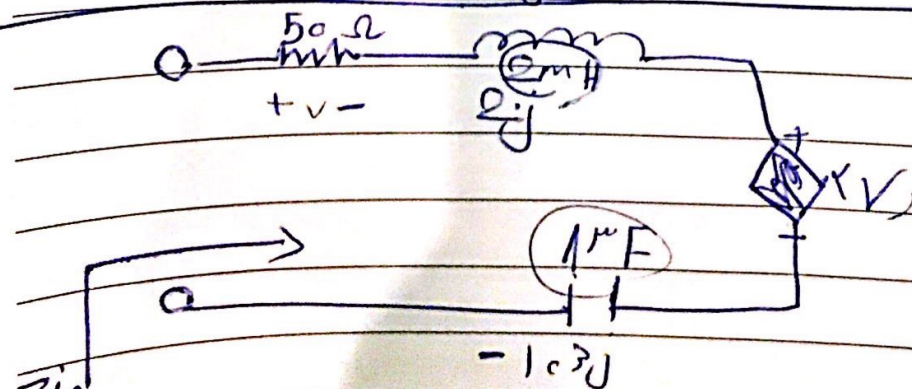
$$V_o = \frac{32 \times 10^3 + 1000 - 1800j}{300 + 15j} = 1.53 \angle 207.8^\circ \sin(1 \times 10^3 t - 0.86^\circ)$$



$$V = 5 \times 10^3 j + 2(50i) + 100j + 100j =$$


$$Z = \frac{V}{I} = -10^3 j + 100 + 2j + 50 = -0.998j + 150$$

Year:

Month:

Date:

Subject

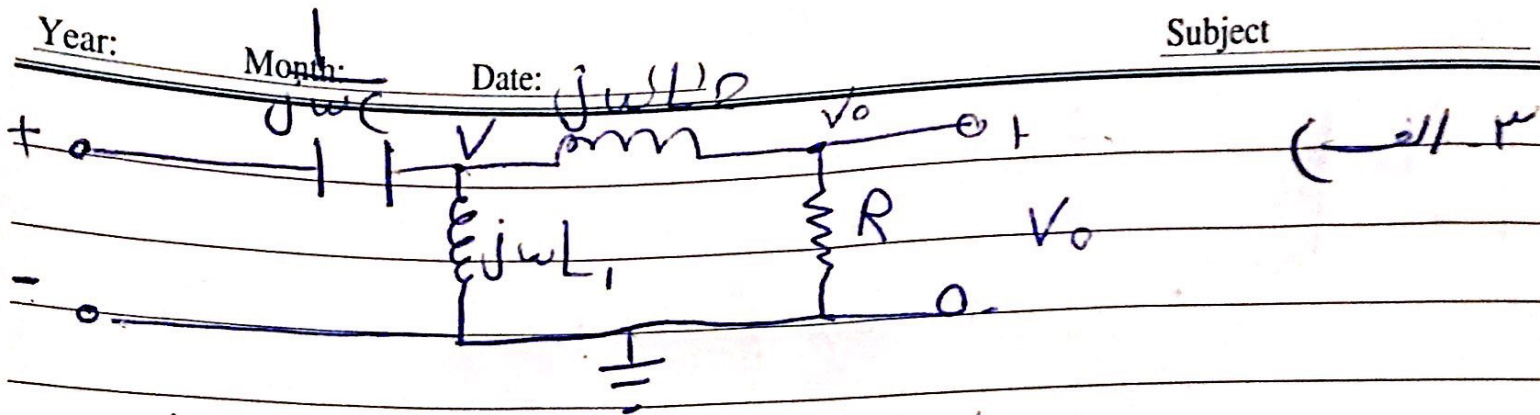

$$KCL_V: (V-V_i)j\omega C + \frac{V}{j\omega L_1} + \frac{V-V_o}{j\omega L_2} = 0$$

$$\Rightarrow -(V-V_i)\omega^2 L_1 L_2 C + V + V - V_o = 0$$


$$KCL_{V_o}: \frac{V_o - V}{j\omega L_2} + \frac{V_o}{R} = 0 \Rightarrow V = \left(1 + \frac{j\omega L_2}{R}\right) V_o$$

$$\left(1 + \omega^2 L_1 L_2 C\right) \left(1 + \frac{j\omega L_2}{R}\right) V_o - V_o + \omega^2 L_1 L_2 C V_i = 0$$


$$1 - \omega^2 L_1 L_2 C + \frac{j\omega L_2}{R} (1 - \omega^2 L_1 L_2 C) V_o = -\omega^2 L_1 L_2 C V_i$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\omega^2 L_1 L_2 C}{1 - \omega^2 L_1 L_2 C + \frac{j\omega L_2}{R} (1 - \omega^2 L_1 L_2 C)}$$

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{\omega^2 L_1 L_2 C}{\sqrt{(1 - \omega^2 L_1 L_2 C)^2 + \left(\frac{\omega L_2 - \omega^2 L_1 L_2^2 C}{R} \right)^2}} \quad (ب)$$

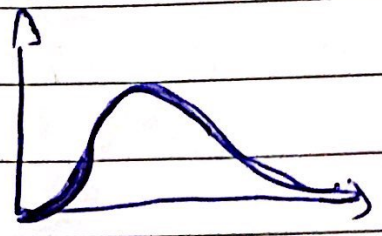

فلتر میان گذر

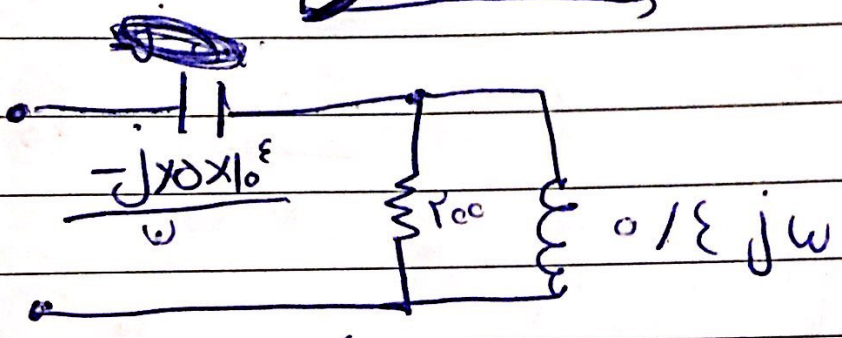

ع-الف)

$$Z_{eq} = \frac{-j \times 10^4}{\omega} + \frac{100}{\omega} + \frac{j \omega}{100} = \frac{-j \times 10^4}{\omega} + \frac{100}{\omega} + \frac{j \omega}{100}$$

$$= \frac{-j \times 10^4 - j \omega^2 \times 10^4 + j \omega^2 \times 10^4 + 100 \omega^2}{(\omega^2 \times 10^4 + 100 \omega^2) \cdot \omega}$$

$$\Rightarrow 100 \omega^2 - 10^4 = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{10} \times 10^4 \Rightarrow \omega = 100 \Rightarrow f = \frac{100}{2\pi}$$

$$Z_{max} = \frac{100 \times 100}{(\omega^2 \times 10^4 + 100 \omega^2) \times 100} = 100$$