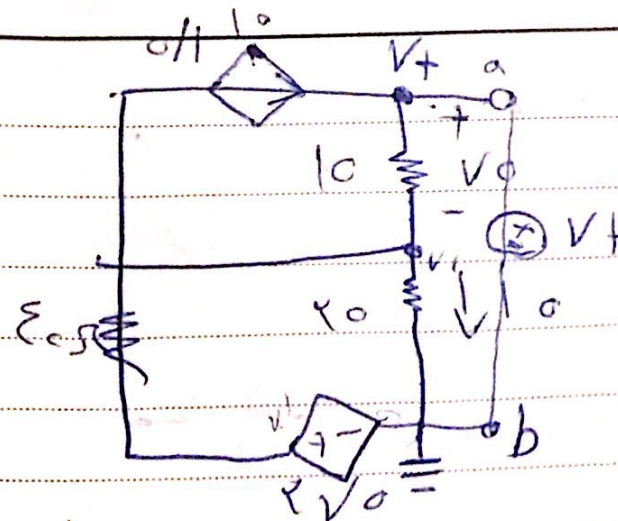


Subject: \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

9/11/2020



$$k_c | v_1 = \frac{v_1 - v_o}{10} - i_o - i_1 = 0$$

$$k_c | v_1 = \frac{v_1 - v_o}{10} + \frac{v_1}{5} + \frac{v_1 - 5v_o}{5} + i_o$$

$$V' = 0 \rightarrow V_c$$

$$i_0 = \frac{V_1 - 0}{r_0} \rightarrow V_t - V_1 = V_0$$

$$K_c | V_t = V_t - V_1 - i_0 - 1.0 i_{t=0}$$

$$V_t - V_1 = \frac{V_1}{r_0} - 1.0 i_t = 0$$

$$r_0 i_t - r_1 V_1 - r_{oc} I_t \Rightarrow$$

$$\frac{V_1 r_{oc} V_t}{r_1}$$

$$K_c | V_t = r_1 V_1 - r_1 V_t + r_1 V_1 + V_1 - r_1 V_0$$

$$+ \frac{r_{oc} V_t}{r_0}$$

$$\frac{V_1 r_{oc}}{r_0} V_t \rightarrow \frac{r_{oc} V_t r_{oc} I_t}{r_1}$$

$$\frac{r_{oc}}{r_0} V_t$$

$$r_{oc} V_t - r_{oc} I_t = r_{oc} V_t$$


$$V_t = \frac{r_1 V_1 r_{oc}}{R + h} I_t + 0$$

$$I_N = 0$$



Subject: \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

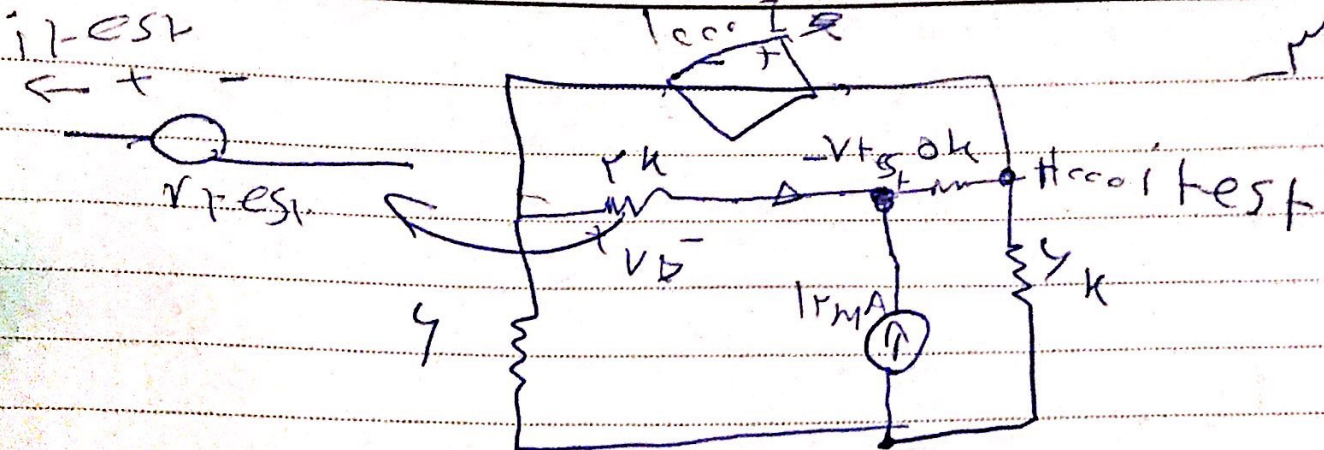


$$KCL_{test}: i_{test} + i_m + i_{collect} - \frac{V_{test}}{R_k} = 0$$


$$\Rightarrow \frac{\partial i_{test}}{\partial V_{test}} \Rightarrow 0 + 0 + 0 - \frac{1}{R_k} = 0$$

$$\rightarrow V_{test} = R_{Th} i_{test} + V_{Th}$$

for  $i_{test}$

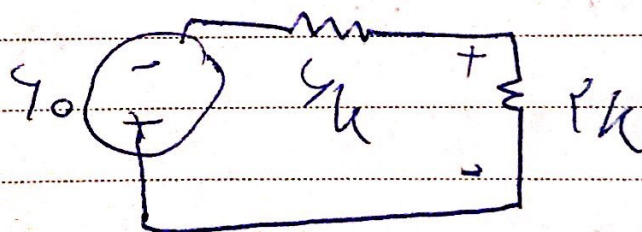

$$V_x = 10V$$

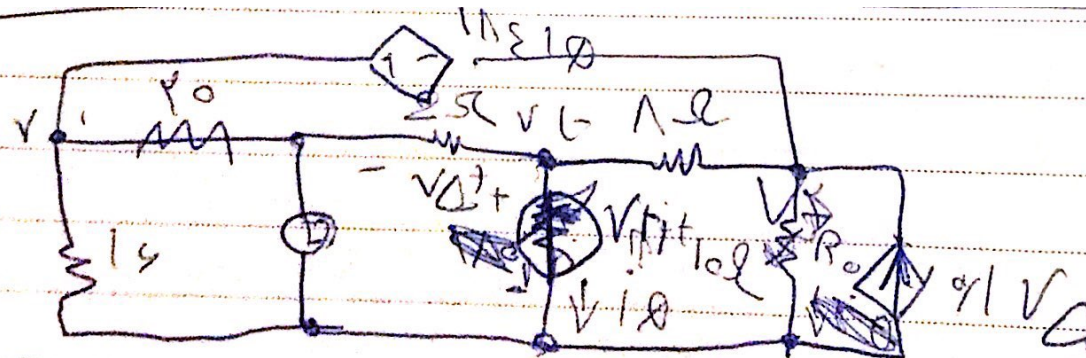

$$I_o = -I_t$$

$$V_o = V_t - I_o$$

$$KCL \text{ } 10I_o: \frac{V}{R_s} + \frac{V_t - I_o}{R_o} + \frac{V_t - I_o}{R_o} + \frac{V_t - V_t}{1} + \frac{V_t}{10} + \frac{I_o - V_t}{10} = 0$$



$$2V_1 + \varepsilon V_F - V_{T0} + 10V_F - 10V_F + 1V_F$$

$$+ 1\varepsilon\varepsilon_0 - 1V_F = 0$$

$$\Rightarrow 9V_1 + 11V_F = 11V_F - V_{T0} \Rightarrow V_1 + 10V_F = V_{T0}$$

$$V_1 - V_F = -10\varepsilon i_L$$

$$10V_F = V_{T0} - 10\varepsilon i_L$$

$$K(1) \cdot \frac{V_F - 10\varepsilon i_L}{\mu} = i_L + \frac{V_F - V_{T0}}{\mu} \Rightarrow V_F - 10\varepsilon i_L = V_{T0}$$

$$\Rightarrow 20V_F - 10\varepsilon i_L = \frac{V_F - 10\varepsilon i_L + V_{T0}}{\mu} = V_{T0}$$

$$\Rightarrow 10V_F = V_{T0} + 10\varepsilon i_L$$

$$V_F = \frac{10}{R_{th}} i_L + \frac{V_{T0}}{10}$$

Subject :

Year. Month. Date.

$$R = R_0 + R_{th} = 14 \Omega$$

$$P = \frac{V^2}{R} = 500 W$$

$$V_t = 110 \rightarrow V_R = -110$$

$$I_t = -2 \rightarrow V_L = 550$$


$$KCL: \frac{110 - 110}{R} + \frac{110 - 550}{R_e} + 110 = 0$$

$$(110 - 110) R + 110 R_e + 110 R_e = 0$$

$$\frac{R R_0}{R + R_0} = 500$$

$$= 110 \times 14 \%$$



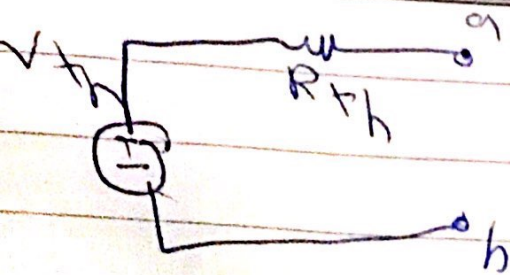

دفعه اول  $I = \frac{V}{R} = 4 \text{ mA}$

$V_{th} = 0.5 \text{ m} (R_{th} + 10 \text{ k})$



دفعه دوم  $I = \frac{V}{R} = 0.1 \text{ mA}$

$V_{th} = 0.1 (R_{th} + 10 \text{ k})$

$4 R_{th} + 50 \text{ k} = R_{th} + 10 \text{ k}$


نتیجه

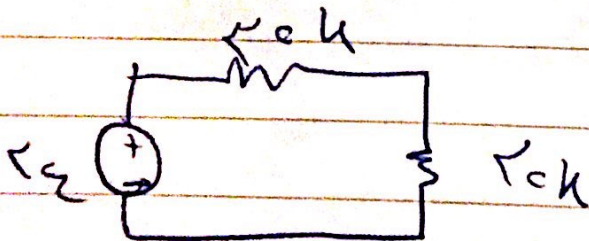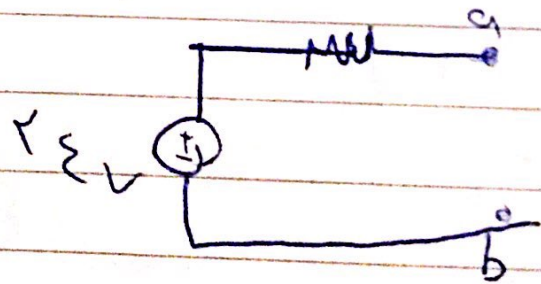$R_{th} = 10 \text{ k} \rightarrow V_{th} = 0.5 \text{ V}$



$V_{AB} = \frac{R_0}{R_0 + R_{th}} V_{th} = 0.1 \text{ V}$

۶- الف) فرض می کنیم خطی باشد

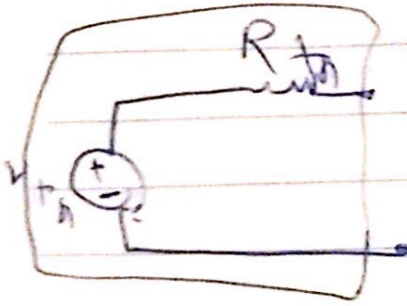

برای:  $V_{th} = I_0(R_{th} + R)$


برای:  $V_{th} = I \times (R_{th} + R)$

$\Rightarrow R_{th} = 10 \Rightarrow V_{th} = 1A$

برای:  $V_{th} = 1A = 0.1V \times (10 + R) \checkmark$

$I = \frac{1A}{10 + R} = 1/100 (A)$  (الف)

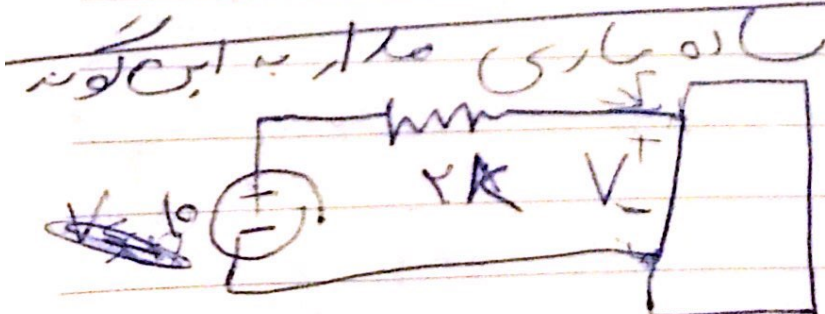$R = R_{th} + 10 \Omega \quad V_R = 9 \Rightarrow P_{max} = \frac{V^2}{R}$   
 $= 111 W$



$V = I \times R + 10 \Rightarrow$

ALVAND

$I = I_{max} \Rightarrow V = \varepsilon$

