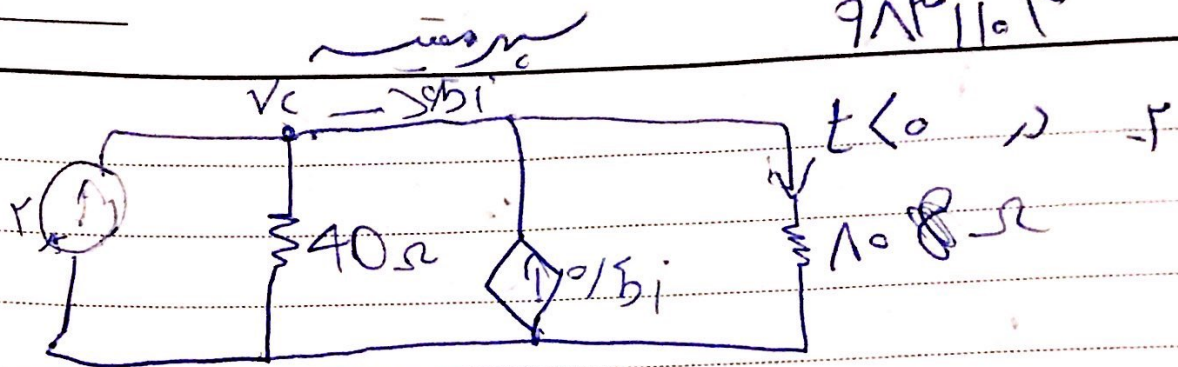



9/11/1403



$$i = \frac{V_c}{40}$$

$$KCL \text{ at } V_c: -i + 0.5i + \frac{V_c}{40} = 0 \Rightarrow V_c = 4 \text{ V}$$


$$i = 0.1 \text{ A}$$

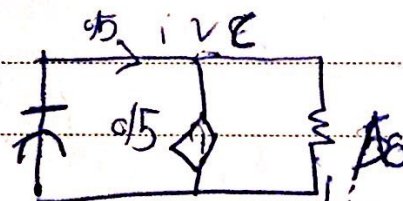

$$V_c = V_0 e^{-t/\tau} \quad \tau = RC$$

$t > 0$

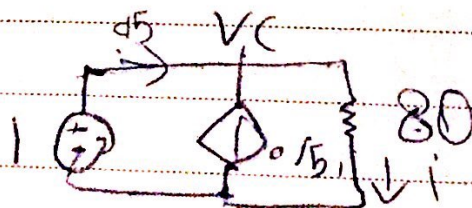برای پیدا کردن R_{th} جان را با منبع اولی جایگزین می کنیم



$$i = \frac{1}{40}$$

$$i_0 = 0.5i = \frac{1}{80}$$

Subject: _____
Date _____


$$R_{th} = \frac{1}{I_0} \Rightarrow 150 \Omega$$

$$\tau = RC = 480$$

$$V_C(t) = 48 e^{-t/480}$$

$$0.5i = -iC = -C \frac{dV}{dt} = \frac{3}{480} \times 48 e^{-t/480}$$
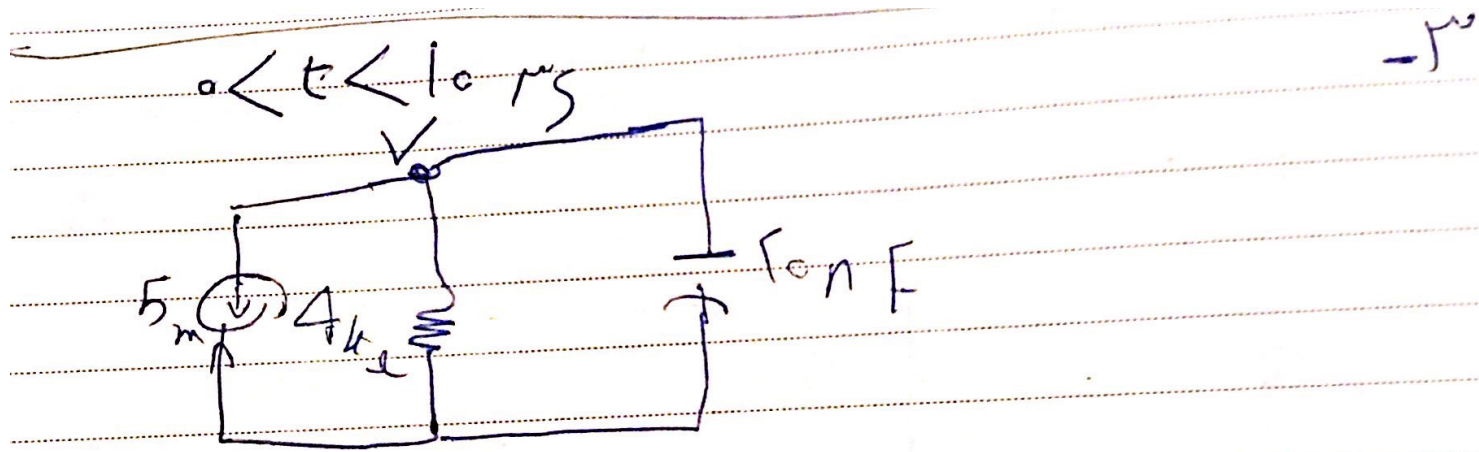
$$i(t) = 0.1 A e^{-t/480} \quad V(t) = 48$$




$$KCL V = 5mA - i_C + \frac{V}{4k} = 0$$

$$i_C = C_0 \times V' \Rightarrow V' = \Delta e^{\frac{-t}{\tau}} + k$$

$$\Rightarrow V(t) = \frac{10}{\tau} e^{\frac{-t}{\tau}} + 10$$

$$t = 10 \mu s \rightarrow V = 13.13V$$

$t > t_0$

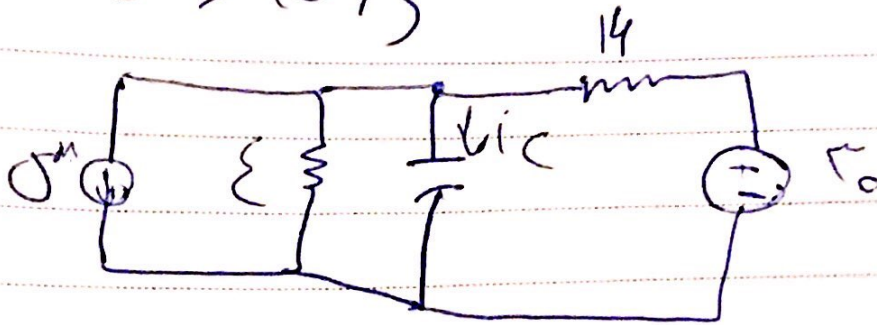

$hcl V.$

$$V_m + \frac{V}{R_k} + i_C + \frac{V}{R_0} = 0$$

$$i_C = C_k \frac{dV}{dt}$$

$$V_m + \frac{V}{R_k} + C_k \frac{dV}{dt} + \frac{V}{R_0} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} + \frac{V}{\tau} = -\frac{V_m}{\tau} \Rightarrow V(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + V_{\infty}$$


$$V_{\infty} = -\frac{V_m R_0}{R_k + R_0} \Rightarrow V(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{V_m R_0}{R_k + R_0}$$

$$V(t_0) = -\frac{V_m R_0}{R_k + R_0} \Rightarrow A = \frac{V_m R_0}{R_k + R_0} \Rightarrow V(t) = \frac{V_m R_0}{R_k + R_0} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - 1 \right)$$

$$= \frac{V_m R_0}{R_k + R_0} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - 1 \right)$$

$t < 0$


-

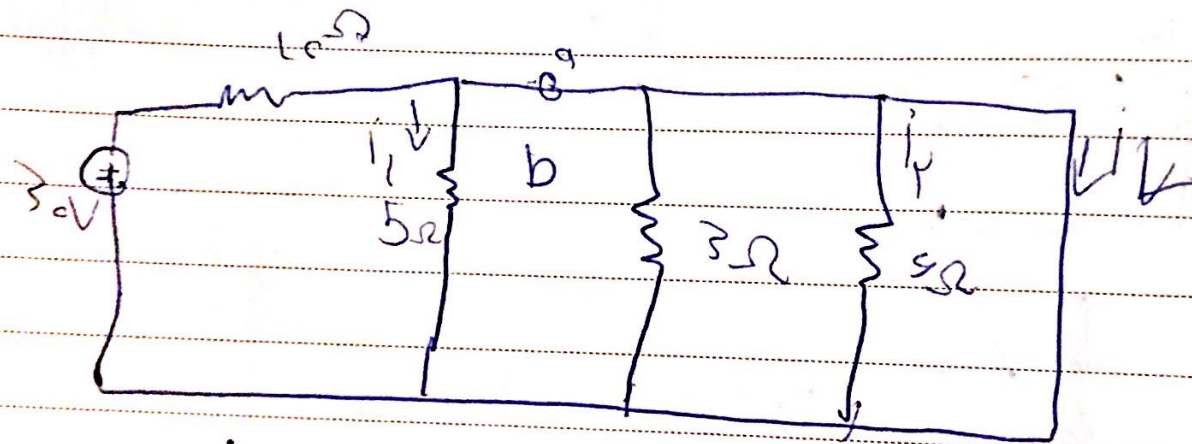

$$i_1(0) = \frac{V_0}{10} = 1$$

$$V_0(0) = i_2(0) = i_1(0) = 0$$

$t > 0$

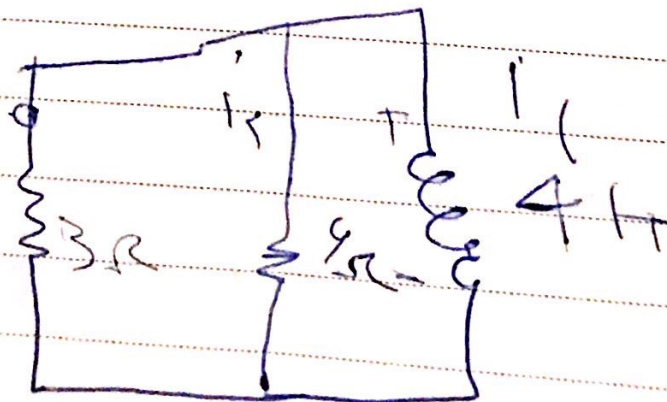

$$R + h = \gamma$$

$$\Rightarrow i_1(t) = 1 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Subject: _____


Date _____

$$i_{\parallel}(\infty) = \frac{30}{15} = 2A$$

$$V_o(\infty) = L \frac{di}{dt} = 0$$


$$i_r(\infty) =$$

$t < 0$

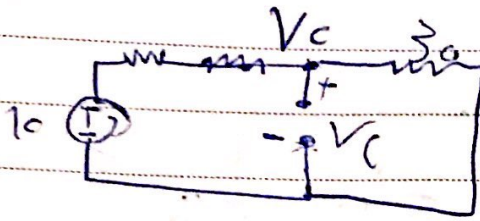

$$\Rightarrow \frac{V_C}{R_0} + \frac{V_C - V_0}{C_0} = 0 \quad V_C = \frac{V_0}{2}$$

$0 < t < \infty$

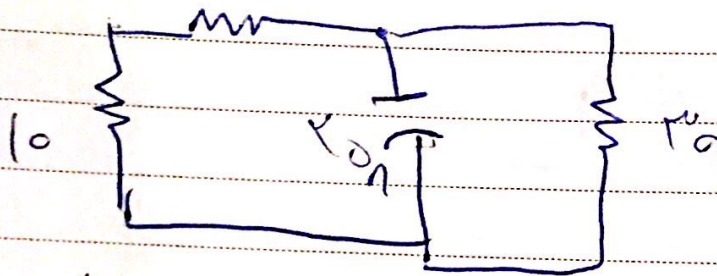


$$\frac{10 + R_0}{10 + R_0} = 10k\Omega \quad \tau = RC \Rightarrow \tau = 10k\Omega \cdot 400\mu F = 4000$$

$$V_C = \frac{V_0}{2} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{V_0}{2} e^{-\frac{t}{4000}}$$

$$V_C(0^+) = 17.5V$$


$0.12 < t < 0.18$

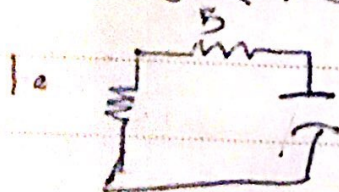

$$\tau = 10k\Omega \cdot 5\mu F = 50$$

$$V_C = 17.5V e^{-\frac{t - 0.12}{50}}$$

$t > 0$

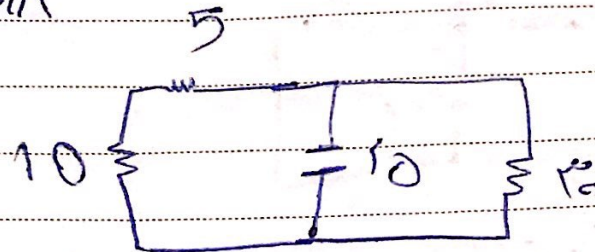

$$V_C(0) = 10V e^{-\frac{10000}{4} (10^{-3} - 10^{-3})} = 0.91V$$

$$V_C = 0.91 e^{-4000(t - 0.1 \times 10^{-3})}$$

$$V_C(1ms) \approx 0.154V$$